

الامتحان الوطني الموحد للمهندس

الدورة العادية 2016
عناصر الإجابة -



٢٠١٦ | مـ٤٠٤ | ٥٣٤ | ٩٨٥ | ٨٣٤٣٦



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني


NR46

المركز الوطني للنقويم
وامتحانات والتوجيه

4	مدة الإجاز	علوم المهندس	المادة
8	المعامل	شعبة العلوم والتكنولوجيات مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية	الشعبة أو المسلك

EZZ@HRR@OUJ

Q1. / 1,5 point

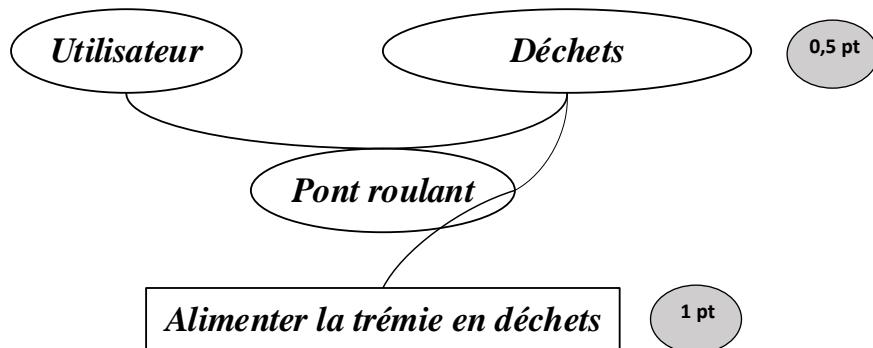

Q2. /0,5 point

Fonctions de contraintes

Q3. / 1,5 point


FT14 :Déplacer le grappin suivant l'axeY ;FT22 :Traiter ou gérer le système ;FT23 :Communiquer ou informer.

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

Q4. Schéma cinématique : / 3 points

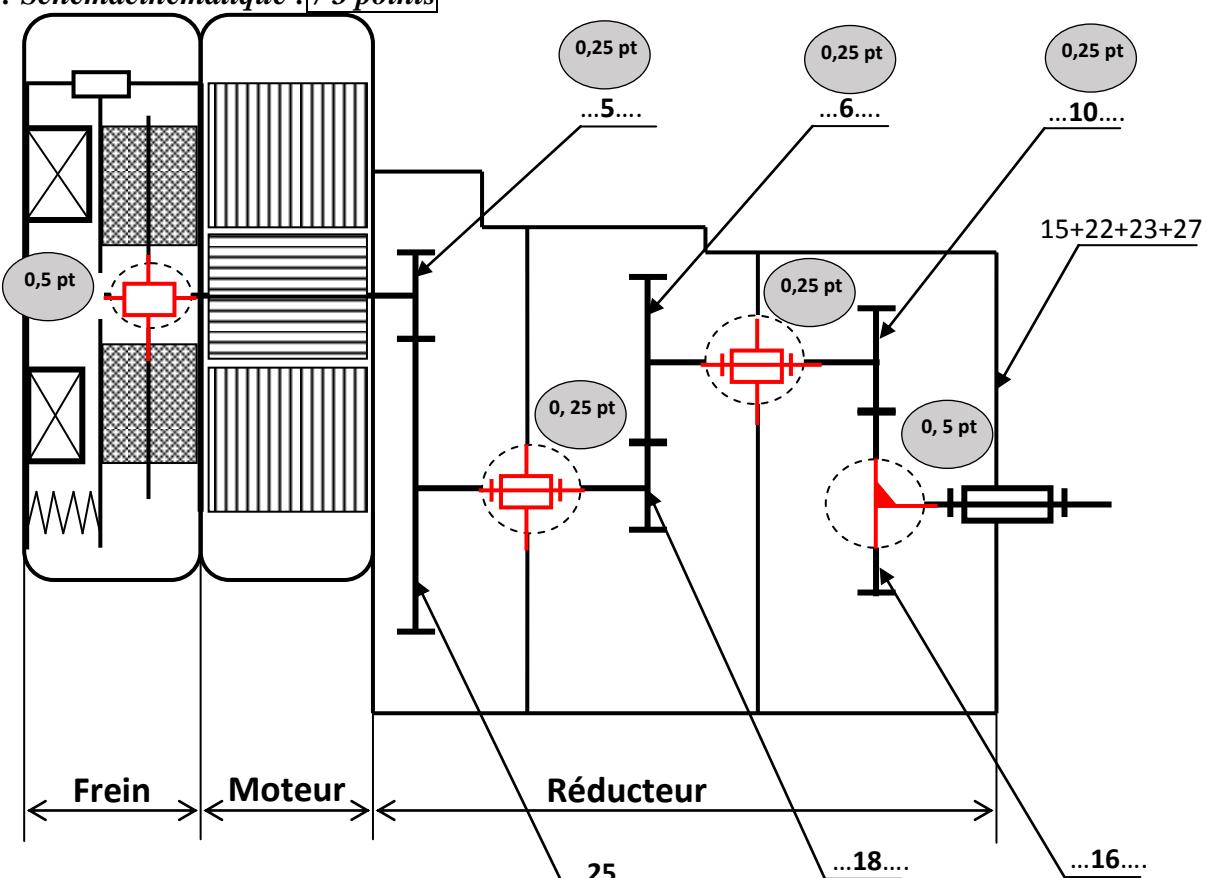

Q5. / 1 point

Assurer le freinage en cas de coupure de l'alimentation électrique.

0,25 pt

0,25 pt

0,25 pt

Q6. / 0,5 point

Assurer l'effort presseur pour le freinage.

Les ressorts 34 poussent les plateaux 32, 31 et 30 contre le corps fixe (4) ; d'où freinage de l'arbre moteur.

Q7. / 0,5 point

02 surfaces ($n=2$)

Q8. / 1 point

$$a_1 = (d_5 + d_{25})/2 = 90 \text{ mm} \quad d_{25} = 2a - d_5 = 2 \times 90 - 30 = 150 \text{ mm}$$

Expression littérale 0,75 pt et l'application numérique 0,25 pt

Q9. / 0,5 point

$$r_1 = d_5/d_{25} = 30/150 = 1/5$$

Expression littérale 0,25 pt

et l'application numérique 0,25 pt

Q10. / 0,75 point

$$N_{29} = N_m \cdot r_1 = 1452 \times 1/5 = 290,4 \text{ tr/min}$$

Expression littérale 0,5 pt

et l'application numérique 0,25 pt

Q11. / 0,75 point

$$r_2 = Z_{18}/Z_6 = 35/105 = 1/3$$

Expression littérale 0,5 pt

et l'application numérique 0,25 pt

Q12. / 1,5 point

$$d_{16} = m_r \cdot Z_{16} = m_n \cdot Z_{16} / \cos \beta = 2 \times 32 / \cos 19,75 = 68 \text{ mm} ; \quad r_3 = d_{16}/d_{10} = 34/68 = 1/2$$

Expression littérale 1,25 pt et l'application numérique 0,25 pt

Q13. / 0,5 point

$$r_g = r_1 \cdot r_2 \cdot r_3 = 1/5 \times 1/3 \times 1/2 = 1/30$$

Expression littérale 0,25 pt

et l'application numérique 0,25 pt

Q14. / 0,75 point

$$N_t = N_m \cdot r_g = 1452 \times 1/30 = 48,4 \text{ tr/min}$$

Expression littérale 0,5 pt

et l'application numérique 0,25 pt

Q15. / 1 point

$$P_t = F \cdot V = (m_g + m_d) \cdot g \cdot V_{Lmaxi} = (1+2)10^3 \times 10 \times 80 / 60 = 40 \text{ kW} .$$

Expression littérale 0,75 pt et l'application numérique 0,25 pt

Q16. / 1 point

$$P_m = P_t / (\eta_r \cdot \eta_t), \quad C_m = P_t / (\omega_m \cdot \eta_r \cdot \eta_t) = P_t \cdot 60 / (2\pi N_m \cdot \eta_r \cdot \eta_t)$$

$$= 40 \times 10^3 \times 60 / (2\pi \times 1452 \times 0,9 \times 0,78) = 374,737 \text{ N.m}$$

0,75 pt

0,25 pt

*Expression littérale**et l'application numérique****Q17. / 1 point***

$$C_f = (2/3) \cdot n \cdot N \cdot f \cdot ((R^3 - r^3) / (R^2 - r^2))$$

$$C_f = (2/3) \times 2 \times 3 \times 300 \times 0,65 \times ((300 \times 10^{-3})^3 - (100 \times 10^{-3})^3) / ((300 \times 10^{-3})^2 - (100 \times 10^{-3})^2) = 253,5 \text{ N.m}$$

Q18. / 0,75 point**0,5 pt****0,25 pt***Non car $C_f < C_m$* ***Q19. / 1 point***


- Les dimensions des disques.
- Le nombre de disques.
- Le coefficient de frottement.
- L'effort presseur.

2x 0,5 pt

Remarque : Le correcteur prendra en considération deux bonnes réponses citées par l'élève.

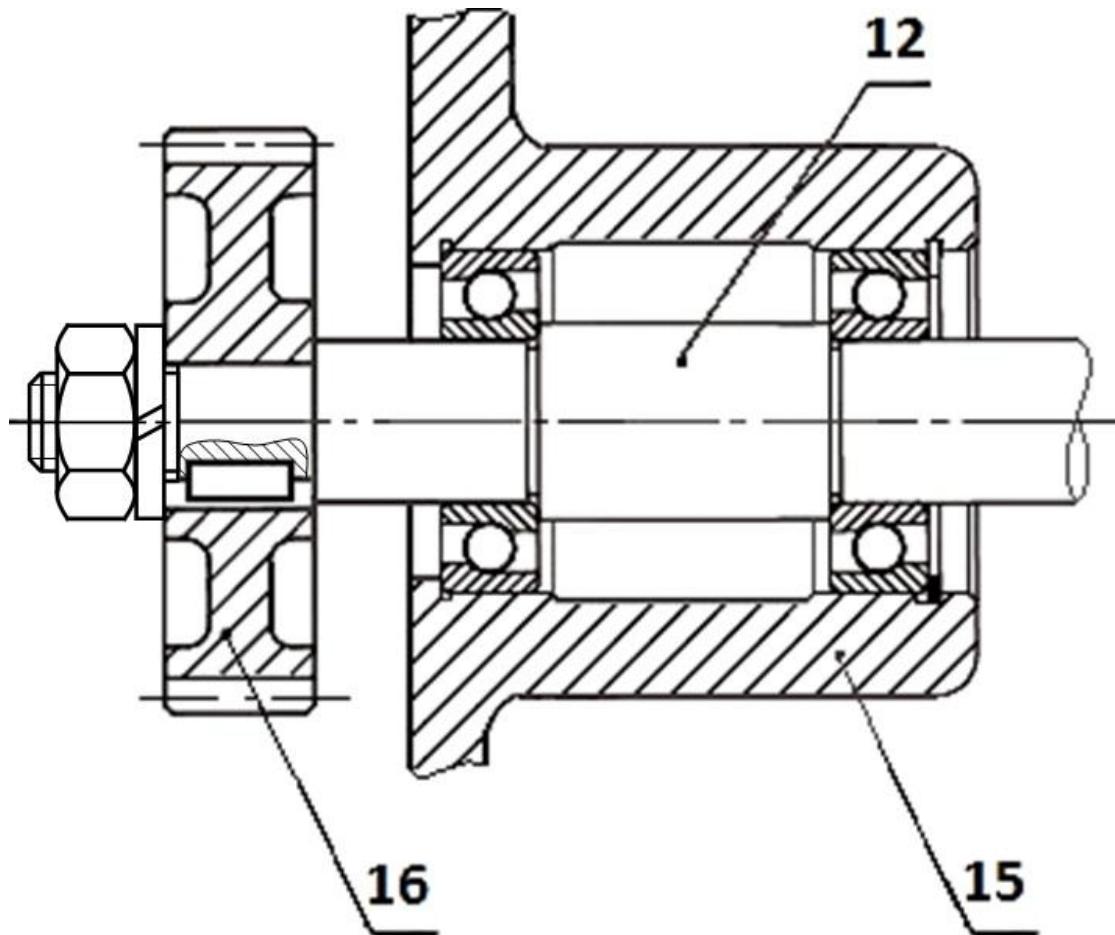Q20. / 5 points

- Écrou /1,5 pt
- Coupe partielle /0,5 pt
- Rondelle /1 pt
- Arbre /1pt
- Netteté dessin /1 pt



Q21. **/2 points**

- C'est une alimentation en antenne ou simple dérivation ;
- La tension de service côté haute tension est de 20 kV.

1 pt

1 pt

Q22. **/2 points**

- Avantage : Installation peu couteuse ;
- Inconvénient : l'alimentation en antenne n'assure pas la continuité de service en cas de coupure.

1 pt

Q23. **/1 point**

- Mesure et comptage en HT.


Q24. **/2 points**

- Régime de neutre IT.
- CPI : permet de contrôler en permanence l'isolation de l'installation.

1 pt

1 pt

Q25. **/2 points**

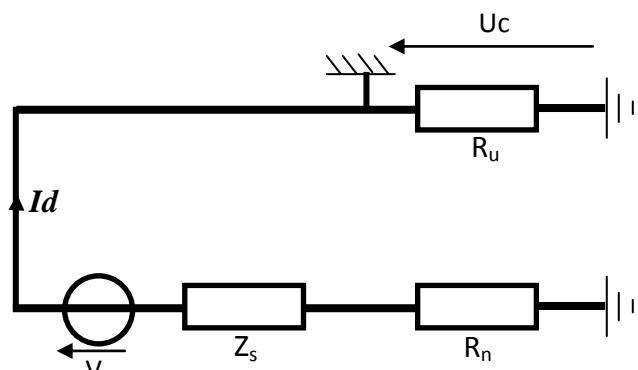

Q26. **/1 point**

$$Id = V / (Z_s + R_n + R_u)$$

Q27. **/1 point**

$$Id = 230 / (2500 + 10 + 10) = 91,27 \text{ mA.}$$

Q28. **/1 point**

0,5 pt

0,5 pt

$$U_c = R_u \cdot Id = 91,27 \times 10 = 912,7 \text{ mV.}$$

Q29. **/1 point**

0,5 pt

0,5 pt

La tension U_c n'est pas dangereuse car U_c est inférieure à U_L .

Q30. **/1 point**

 Courant nominal

 Courant de court-circuit


 Courant nul

Q31. **/2 points**


Caractéristiques	Signification
2000 kVA	Puissance apparente
20 kV	Tensions primaire
400 V	Tension secondaire
D	Enroulements primaires sont couplés en triangle
y	Enroulements secondaires sont couplés en étoile
n	Neutre sorti au secondaire
11	Indice horaire
Ucc	Tension de court-circuit.

8 x 0,25 pt

Q32. /2 points

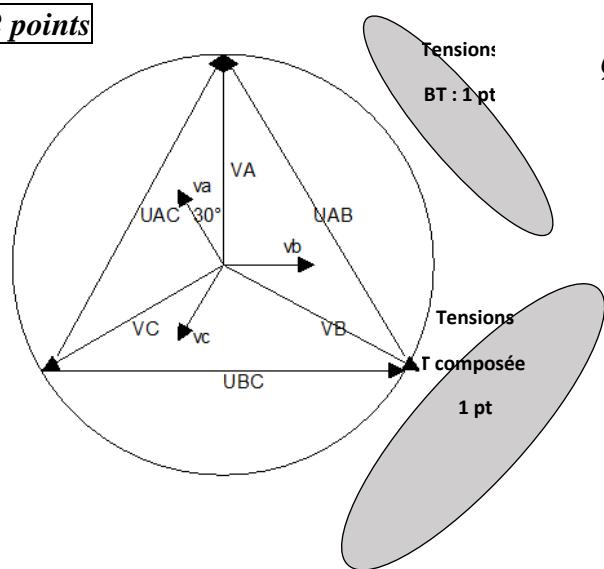

Q33. /2 points

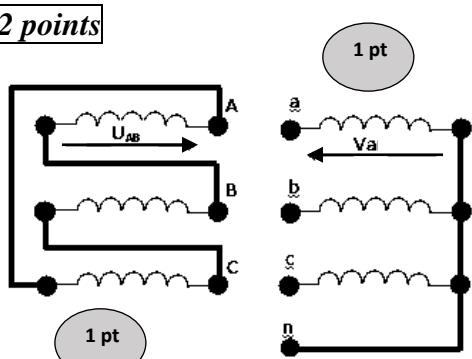

Q34. /1 point

Variateur de vitesse

Q35. /2 points

Référence moteur	C_N (N.m)	I_N (A)	N_N (tr/min)
LS280SC	485	137	1478

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

Q36. /1 point

Référence du variateur : ATV58HD79N4

Q37. /2 points

1 pt

50Hz correspond à 80m/min
 f_{min} correspond à 40 m/mind'où $f_{min}=25\text{Hz}$

1 pt

Q38. /2 points

1 pt

0,5 pt

À 25Hz $C=0,95 \cdot C_n = 0,95 \times 485 = 460,75\text{Nm}$ alors : $C > C_m$ **Conclusion :** fonctionnement possible à petite vitesse.

0,5 pt

Q39. / 2 points

$$V_I = \ln(14,7 \cdot e^{(3B - 5,68)}) = (\ln(14,7) + \ln(e^{(3B - 5,68)})) = 2,68 + (3B - 5,68) = 3B - 3$$

$$V_I = 3B - 3$$

Q40. / 2 points

1 pt 1 pt

$$V_{Imin} = -2,4 \text{ V et } V_{IMAX} = 0 \text{ V}$$

Q41. / 2 points

$$V^- = V_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Q42. / 2 points

$$V^+ = \frac{V_1 + V_r}{2}$$

Q43. / 2 points

1 pt 1 pt

$$V^- = \frac{V_1 + V_r}{2} = V_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow V_2 = (V_1 + V_r) \cdot \frac{R_1 + R_2}{2 \cdot R_2}$$

Q44. / 1,5 point

- a) pour $V_{Imin} = -2,4 \text{ V}$ on a $V_{2min} = 0 \text{ V}$; 0,75 pt
- b) pour $V_{IMAX} = 0 \text{ V}$ on a $V_{2MAX} = 10 \text{ V}$. 0,75 pt

Q45. / 3 points


$$V_{ref} = V_{Alim} \frac{R_4}{R_3 + R_4} \Rightarrow R_4 = V_{ref} \frac{R_3 + R_4}{V_{Alim}} = 50 \text{ k}\Omega \text{ et } R_3 = (R_3 + R_4) - R_4 = 190 \text{ k}\Omega$$

1 pt


1 pt

1 pt

Q46. / 3 points

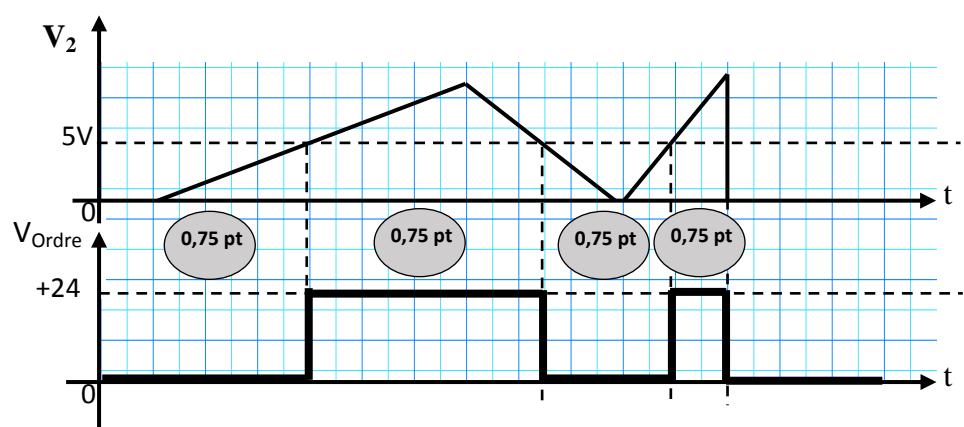

Q47. / 5,5 points

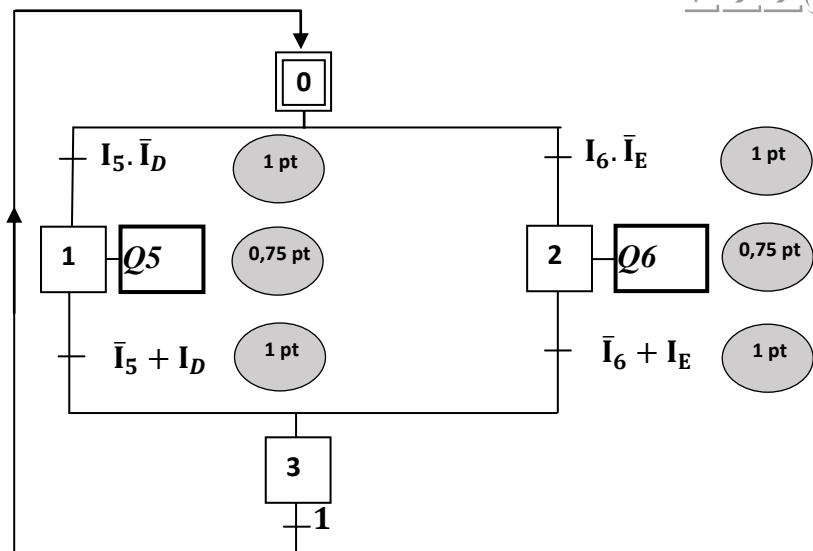

Q48. / 5 points

